

Osszeallitasi és ellenzeseti utmutatko

(Elnevezet az ekezet nélküli betükert, de a nyomtató nem tudta)

Memoriabovites

A következo leiras az A64-es és B64-es gépeken alkalmazható valtoztatas nélkül.Kisebb memoriaju gépeken a CP/M nincs installalva es nincs is sok-ertelme egyes CP/M programok Nagy memoriájára miatt.Az átalakítashoz szukseg van legalabb a PRIMO beültetési rajzra es egy pillanatpákara vagy egy vékony hegyű allandopakara.

Alítsa össze a panelt.A 2716 es 2732 foglalatba kerül.Ugyeljen arra,hogy a 2716-os foglalatot előbb építse be,mint a 2732-eset,mert különben a 18-as labat nem tudja beforrasztani.Azt,az alkatrészoldalról kell.Á panelen 6 csatlakozosor található,melyeket a gép megfelelo pontjaival össze kell kötni.Á 8 db 4116-os nem a panelen van,hanem a regi RAM-ök tetején.

Bontsa ki a gép összes kulso csatlakozasat ! Emelje le a doboztot es emelje ki a billentyüzetet ! Ugyeljen a billentyüzet vékony vezetékeire,mert könnyen elszakadnak ! Tavolitsa el az alappanelről rögzítő csavarokat es forditsa ki a panelt ! A mincket erdeklő RAM-ök az optionalis memoria 16 IC-je egy sorban van a 4 EPROM "alatt" (a gép eleje felé).Ezek bitsorrendje balról jobbra a következo :


D1 D7 D2 D0 D5 D6 D4 D3	D3 D6 D7 D0 D1 D5 D4 D2
* * * *	* * * *

A *-al jelölt IC-kre ajánlott tenni az új 4116-osokat.Hajlíts fel a 4116-os 15-ös labat,majd az IC-t helyezze a neki megfelelo eredeti RAM tetejére,ugy,hogy a matrica egyezo irányba nézzen ! Sajnos 2 par IC egymás mellett van,egymás melletti labsoraik beforrasztásához ugyeseg kell Kikapcsolt pakaval erdemess bengülni a resbe,majd gyorsan elhelyezni az oncseppet.Az IC-k 15-ös labat kosse össze,majd a panel C45 pontjához kell kötni.

Ha ezzel megvan,bontsa el az IC61 4 es 15 laba közötti kapcsolatot,emelje ki az S23-S24] ~~S27-S28~~ jumpert ! Emelje ki az R19 bal oldali kivezetését,a szabadon logo veget kosse a panel R19 jelű pontjához ! Nehéha az új 4116-osok nem elegend gyorsak,szukseges lehet a C2 lecserelese 150 pF-ra

Ezek után a panel egyes pontjait kosse össze a bovites megfelelo csatlakozóival (lásd beültetési rajz) ! Ugyeljen a rovidzárlatok elkerülésére ! Végül kosse a +5V es foldvonalaikat a bovites megfelelo pontjaihoz.Epitse be az S1-S2 (2.5 Mhz),S2-S3 (3.75 Mhz) valtast biztosító kapcsolót es a C8 kondenzatort RESET eseten rovidrezáro pillanatkapcsolót ! Rögzítse az alappanelt,majd a bovitópanelt es helyezze a BIOS-t tartalmazó ket EPROM-öt a foglalatba ! Ha jól dolgozott,hekapcsolas utan rovid memoriateszt következik,majd a BIOS menüje jelentkezik be.A CP/M csak 3.75 Mhz-n képes futni !

~~Primo Memória bővítés~~

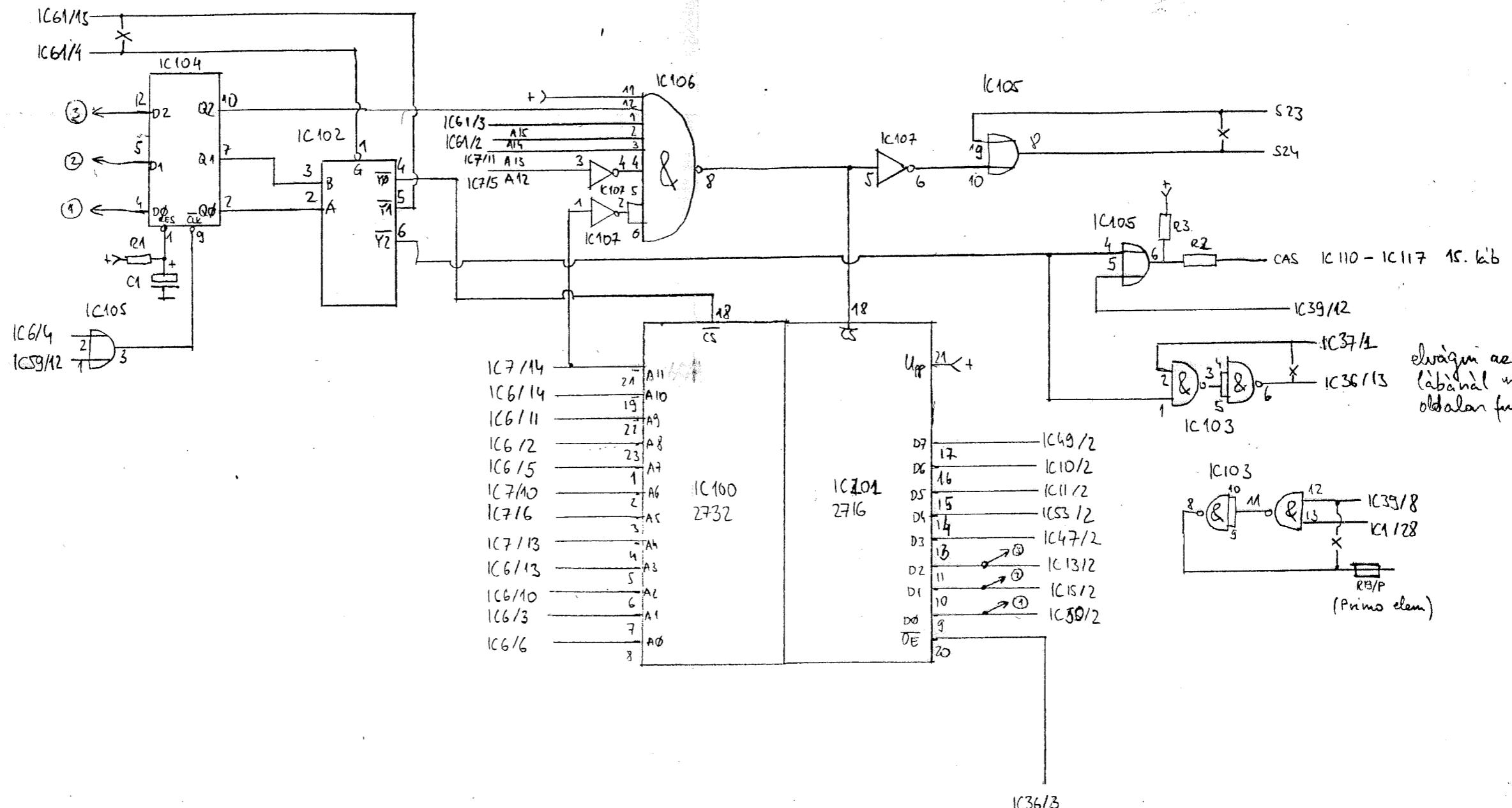

Megjegyzés: Az áramkör IC-öt 100-fol számoltak
A 100 alatti számú IC-k a Primo eredeti áramköreire utalnak.

Jelölés: 1C36/3 - az 1C36 3-as lábával összekötve

Primo Memória bővítés
1989 febr 18
Paller Gábor

1.1. ütemű plakat

21. Feb.

69


02:53:24

1.1. minősítés

1.1. részletek 2/5

Computerkit 3100

szemelők: 1000 nA 100V 3.25 inches

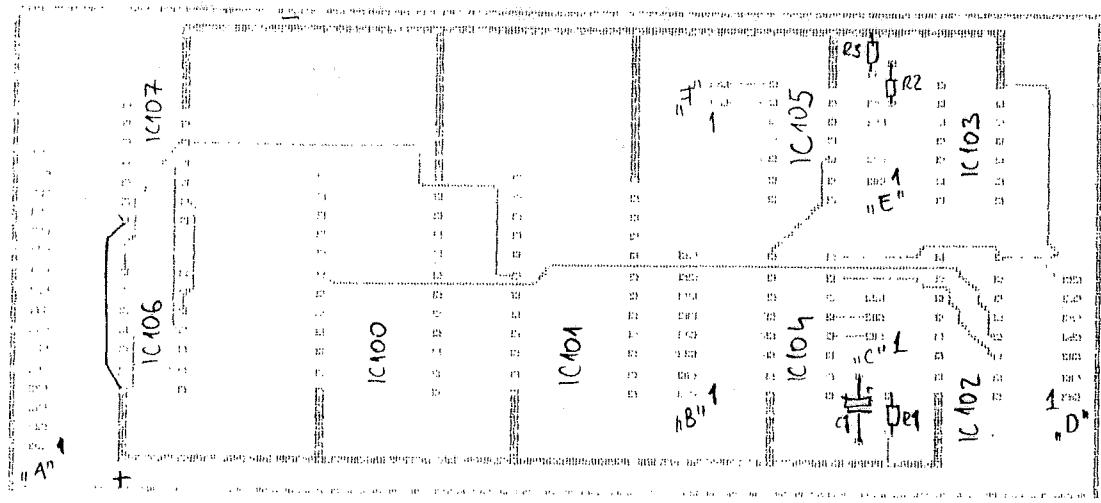

Csatlakozók bekötése

"A"	
IC715	A12
IC4712	D3
IC7141	A11
IC5312	D4
IC1112	D5
IC1012	D6
IC4912	D7
IC6114	A10
IC3613	OE
IC6111	A9
IC6112	A8
IC7113	A13
IC6112	A14
IC6113	1 A15

"B"	
IC616	A0
IC613	A1
IC610	A2
IC6113	A3
IC7113	A4
IC716	A5
IC710	A6
IC615	A7

"C"	
IC1512	D2
IC1512	D1
IC5012	D0

"D"	
R19	
IC3318	
IC1128	RTSH
S28	
S27	
IC6115	
IC6114	

"E"	
CAS (külső RAM-d)	
IC3912	
IC614	NA1
IC5912	V3

"F"	
S24	
S23	I

9. kör részjegyzék:

IC100	2732
IC101	2716
IC102	74LS139
IC103	74LS00
IC104	74LS175
IC105	74 LS32
IC106	74 LS30
IC107	74LS04

MO - IC117 4116 (minősítés a kártyán)

Kondenzátor

C1 = 2 μ F

Ellenállások

R1 = 1k52

R2 = 3352

R3 = 1k52